# 微算機系統 小組專案報告

實驗五:

N位元左/右移位萬用暫存器

組別: 20

班級、姓名與學號:

醫工三 葉芸茜 B812110004

醫工三 湯青秀 B812110011

日期:112年11月16日

#### 一、實驗內容:


- 1. 設計出一個可輸出8位元並左/右移的移位暫存器,且必須使用GENERIC來完成此實驗。
- 2. 首先判斷clk是否正緣觸發, clk = "1" 觸發, 反之不變。
- 3. 設定clear決定是否清空暫存器, clear = "1"清除, 反之不變。
- 4. 設定load決定是否平行輸入di, load = "1" 可平行載入,反之不變。
- 5. 設定lr\_sel决定左/右位移, lr\_sel = "1" 左移, lr\_sel = "0" 右移。
- 6. 使用FOR LOOP產生左/右位移。
- 7. 將sdi 串列輸入最左/右邊位元, sdi = "0" 補0, sdi = "1" 補1。
- 8. 測試時,將改變clk,並以指撥開關平行輸入di,並將設定lr\_sel,並且串列輸入sdi,而8顆LED燈上必須可正確顯示出暫存器qo之結果。

Variable	Pin Location	Signal Name	
di(0)	PIN_AB28 SW[0]		
di(1)	PIN_AC28	SW[1]	
di(2)	PIN_AC27	SW[2]	
di(3)	PIN_AD27	SW[3]	
di(4)	PIN_AB27	SW[4]	
di(5)	PIN_AC26	SW[5]	
di(6)	PIN_AD26	SW[6]	
di(7)	PIN_AB26	SW[7]	
load	PIN_AB25	SW[9]	
lr_sel	PIN_AC24	SW[10]	
clear	PIN_AB24	SW[11]	
sdi	PIN_AB23	SW[12]	
clk	PIN_M23 KEY[0]		

qo(0)	PIN_G19 LED[0]	
qo(1)	PIN_F19	LED[1]
qo(2)	PIN_E19	LED[2]
qo(3)	PIN_F21	LED[3]
qo(4)	PIN_F18	LED[4]
qo(5)	PIN_E18	LED[5]
qo(6)	PIN_J19	LED[6]
qo(7)	PIN_H19	LED[7]


### 二、實驗過程及結果:

# (一) 預期實驗結果的流程示意圖

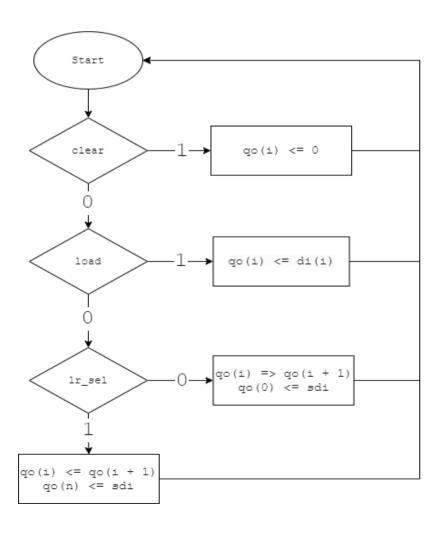


#### (二) 設計電路示意圖


1. lr\_sel = 0 : 左移

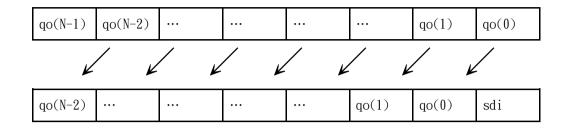

2. lr\_sel = 1 : 右移

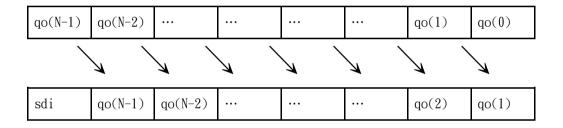


#### (三) 卡諾圖化簡後設計出的電路

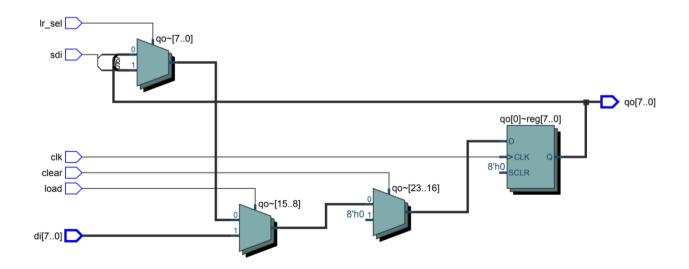


#### (四) 實驗過程


#### (1) 撰寫程式碼

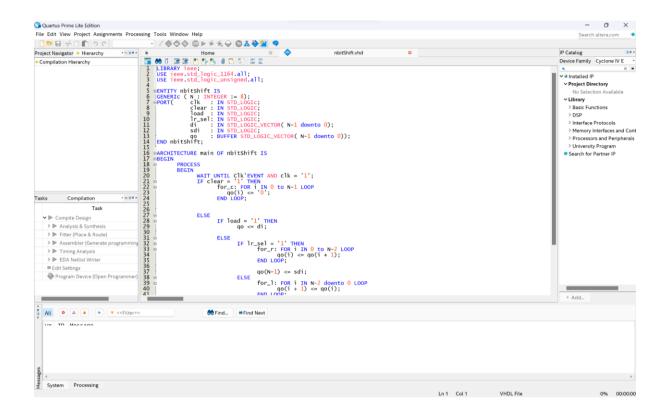


#### (2) 編譯成功

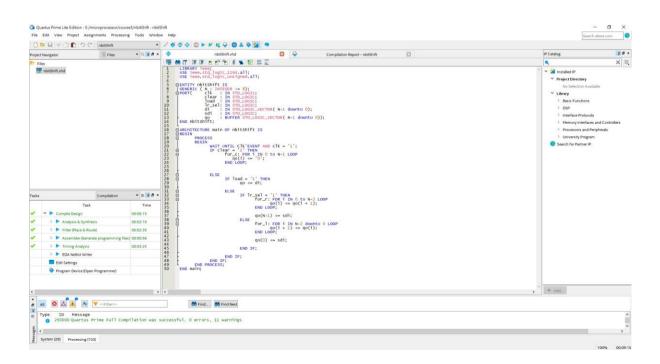


#### (3) 接腳位

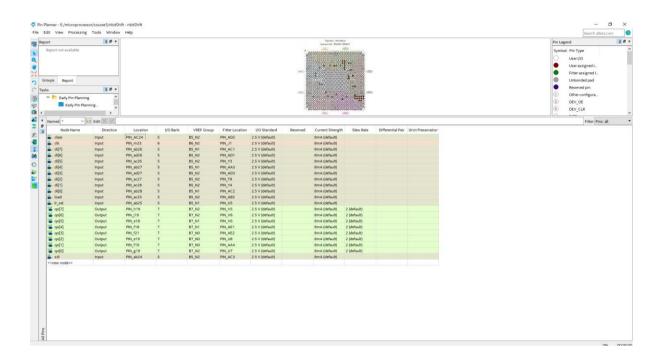

#### (4) 確認接線於正確腳位

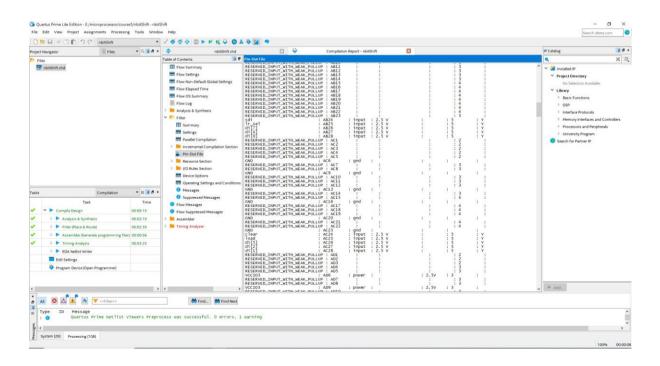

#### (5) 燒錄視窗設定及燒錄成功畫面

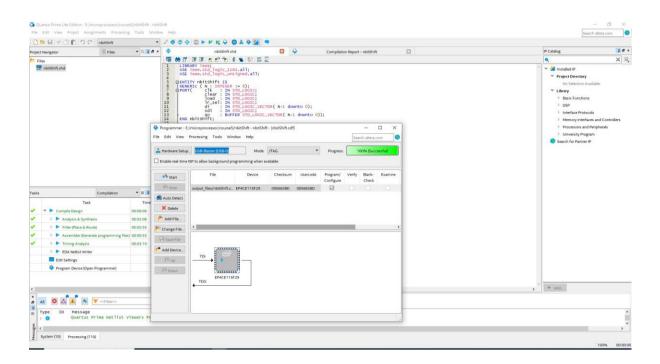

## (五) 實驗結果

(1) di: 01011010 ; clear: 0 ; load: 1

輸出結果 01011010



(2) qo: 01011010; load: 0 ; clear: 0 ; lr\_sel: 1 ; sdi: 0 輸出結果 00101101



(3) qo: 01011010; load: 0 ; clear: 0 ; lr\_sel: 0 ; sdi: 0 輸出結果 10110100



#### (4) clear: 1

輸出結果 00000000



(5) qo: 00000011 ; load: 0 ; clear: 0 ; lr\_sel: 0 ; sdi: 1

輸出結果 00000111



#### ● 實際操作影片連結;

https://drive.google.com/file/d/1QXcdVnAiu27K8vsx1nYF-CPpHc8c6D7W/view?usp=sharing

#### 三、程式碼

# nbitShift. vhd LIBRARY ieee; USE ieee.std\_logic\_1164.all; USE ieee.std\_logic\_unsigned.all; ENTITY nbitShift IS GENERIC (N:INTEGER := 8); PORT( clk: IN STD\_LOGIc; clear: IN STD\_LOGIC; load: IN STD\_LOGIC; lr\_sel: IN STD\_LOGIC; : IN STD\_LOGIC\_VECTOR( N-1 downto 0); sdi : IN STD\_LOGIC; qo : BUFFER STD\_LOGIC\_VECTOR( N-1 downto 0)); END nbitShift; ARCHITECTURE main OF nbitShift IS **BEGIN PROCESS BEGIN** WAIT UNTIL Clk'EVENT AND clk = '1'; IF clear = '1' THEN for c: FOR i IN 0 to N-1 LOOP qo(i) <= '0'; END LOOP; **ELSE** IF load = '1' THEN qo <= di;

		ELSE			
			IF lr_sel = '1' T	IF lr_sel = '1' THEN	
				for_r: FOR i IN 0 to	
N-2 LOOP					
				qo	
$(i) \le qo(i+1);$					
				END LOOP;	
				$qo(N-1) \le sdi;$	
			ELSE		
				for_1: FOR i IN N-2 d	
ownto 0 LOOP					
				qo(i	
+1) <= qo(i);					
				END LOOP;	
				qo(0) <= sdi;	
				q0(0) <b>\−</b> sui,	
			END IF;		
			21.2 11,		
		END IF;			
	END IF;				
END PROC					
END main;					